 


Design and verify the 4- Bit Synchronous/ Asynchronous Counter using JK flip flop


On every pos CLK edge, Output changes.

Asynchronous counter


RESET 1




0000

 


0001

 


0010

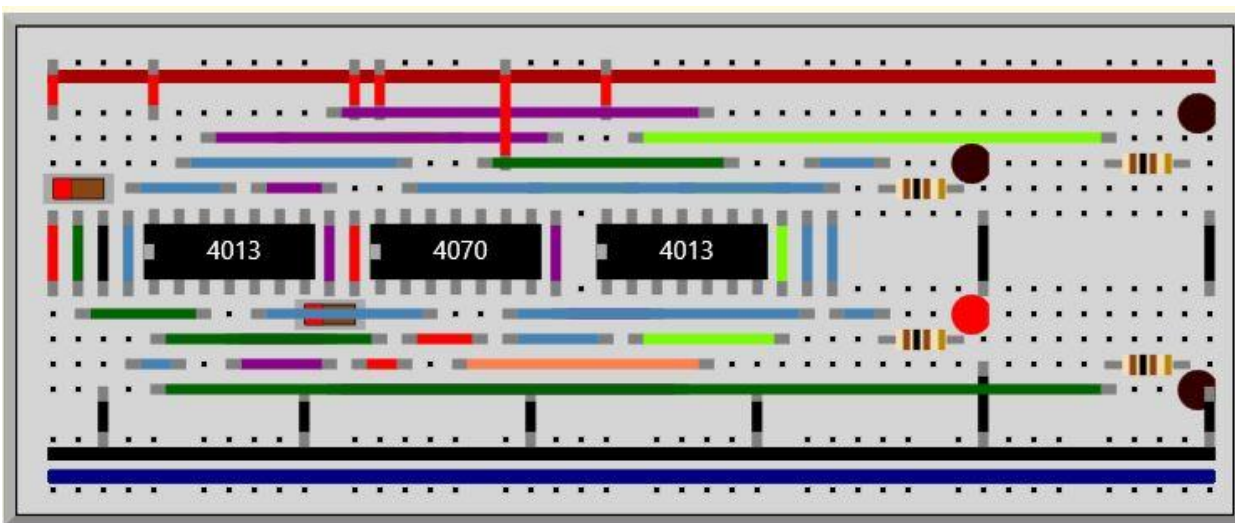


0011

 


0100

 


0101

 


0110

 


0111

 


1000

 


1001

 


1010

 


1011

 


1100

 


1101

 

1110

 


1111

 


Synchronous


RESET1

 


0001

 


0010

 


0011

 


0100

 


0101

 


0110

 


0111

 


1000

 


1001

 


1010

 


1011

 


1100

 

1101

 

1110

 

1111

